

# LWL Übertragungsstrecke

```
graph TD; Title[LWL Übertragungsstrecke] --> Sendeseite[Sendeseite]; Title --> Empfangsseite[Empfangsseite]; Sendeseite --> SV[Spannungsversorgung]; SV --> ET[Eingangsteil]; ET --> DG[Dreiecksgenerator]; DG --> DD[Diodentreiber]; Empfangsseite --> ED[Empfangsdiode]; ED --> V[Vorverstärker]; V --> BT[Butterworthtiefpass]; BT --> ES[Endstufe];
```

Sendeseite

Spannungsversorgung

Eingangsteil

Dreiecksgenerator

Diodentreiber

Empfangsseite

Empfangsdiode

Vorverstärker

Butterworthtiefpass

Endstufe